
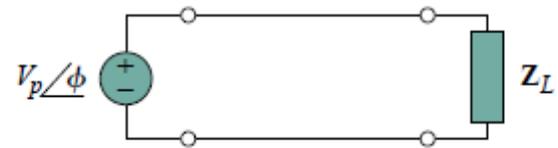


Sistemas trifásicos

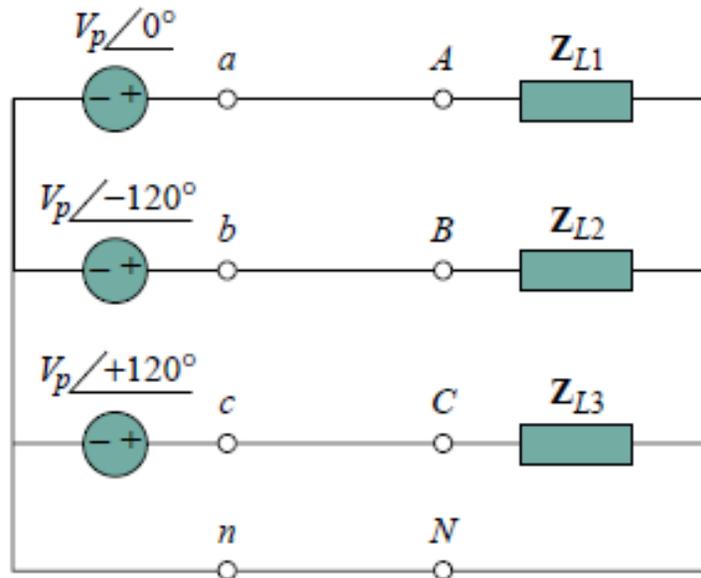Até agora temos lidado com sistemas alternados em que apenas existe uma tensão variável



(a)



Vantagens

Quase toda a energia eléctrica produzida é de cariz trifásico

Se necessário podemos utilizar apenas uma fase

A potência instantânea pode ser constante

Para a mesma potência, os sistemas trifásicos são mais baratos do que os monofásicos



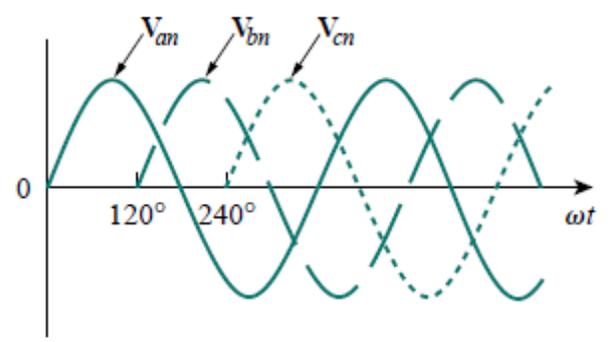
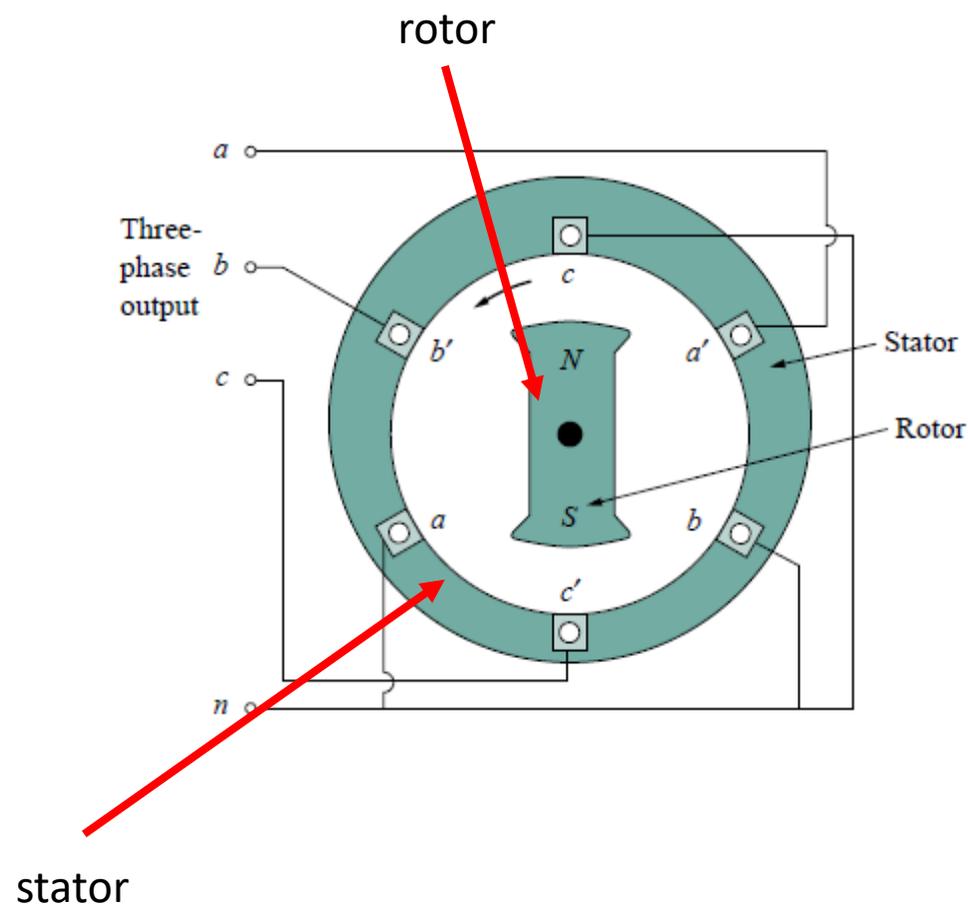


Figure 12.5 The generated voltages are 120° apart from each other.

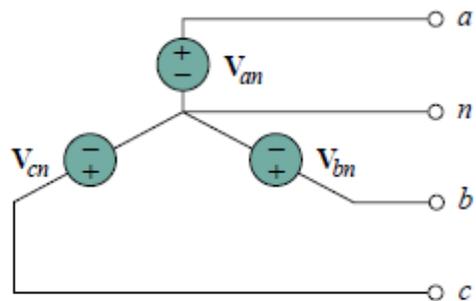

(a)

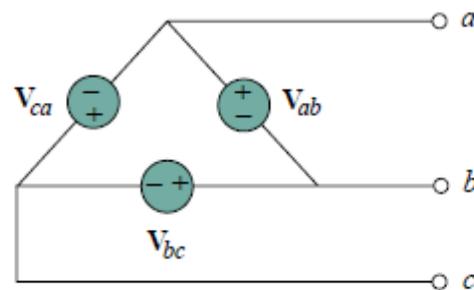


(b)

Num sistema equilibrado as tensões são iguais nas 3 fases e estão desfasadas de 120°

$$\mathbf{V}_{an} + \mathbf{V}_{bn} + \mathbf{V}_{cn} = 0$$

$$|\mathbf{V}_{an}| = |\mathbf{V}_{bn}| = |\mathbf{V}_{cn}|$$

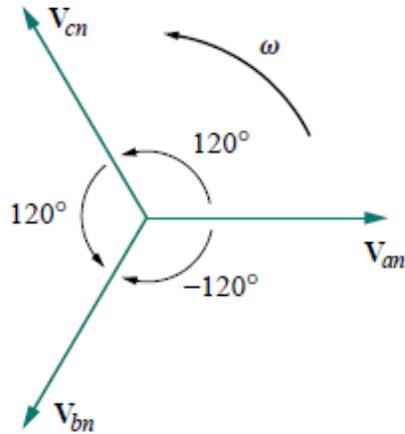Como as 3 fases estão desfasadas de 120° existem duas possibilidades




$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ$$

$$V_{cn} = V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ$$

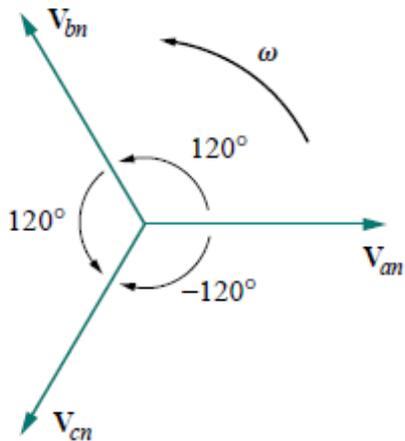Sequência positiva;
sentido anti-ponteiros
do relógio




$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{cn} = V_p \angle -120^\circ$$


$$V_{bn} = V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ$$

Sequência negativa;
sentido ponteiros do
relógio

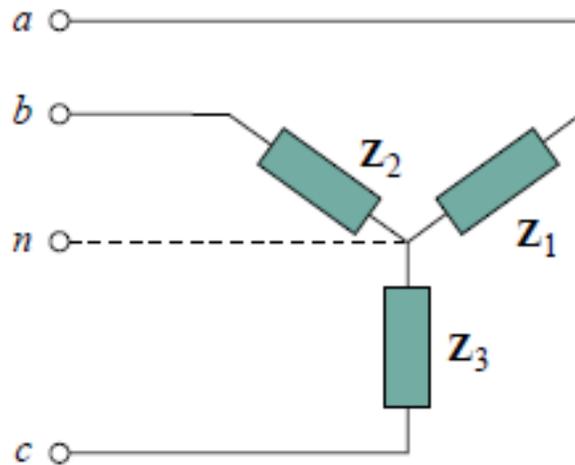A sequência de fase é importante porque determina a direcção de rotação de um motor trifásico ligado a esse gerador




(a)

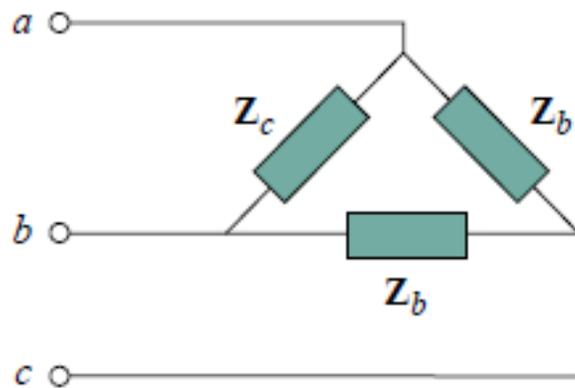

Tal como acontece com a forma de ligação de um gerador trifásico, as cargas trifásicas também podem ser ligadas em duas configurações: estrela e triângulo

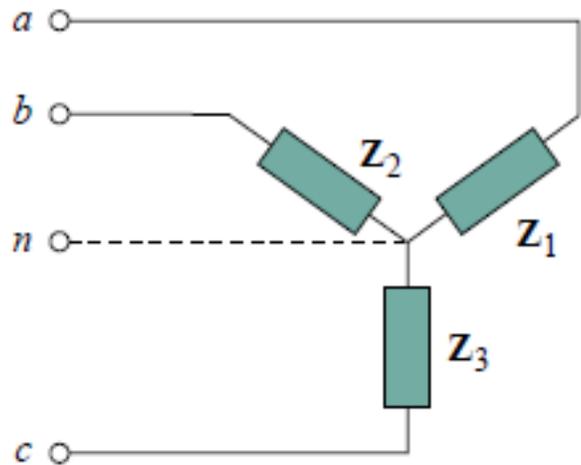
Uma carga trifásica diz-se equilibrada se as impedâncias são iguais em amplitude e fase



(a)



$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y$$

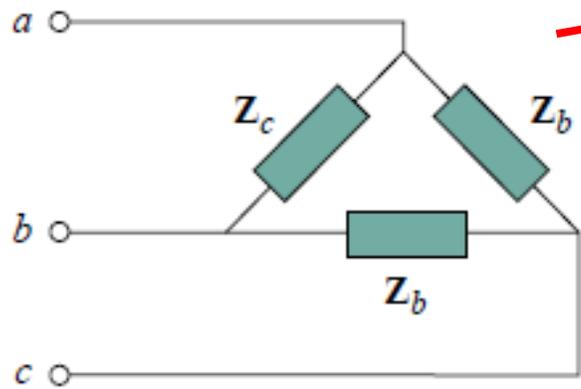

$$Z_a = Z_b = Z_c = Z_{\Delta}$$

$$Z_{\Delta} = 3Z_Y \quad \text{or} \quad Z_Y = \frac{1}{3}Z_{\Delta}$$

Determinar a sequência das tensões

$$v_{an} = 200 \cos(\omega t + 10^\circ)$$


$$v_{bn} = 200 \cos(\omega t - 230^\circ), \quad v_{cn} = 200 \cos(\omega t - 110^\circ)$$

$$\mathbf{V}_{an} = 200 \underline{\angle 10^\circ}, \quad \mathbf{V}_{bn} = 200 \underline{\angle -230^\circ}, \quad \mathbf{V}_{cn} = 200 \underline{\angle -110^\circ}$$

Sequência acb


Uma vez que tanto o gerador como a carga podem estar configurados em estrela ou triângulo temos ao todo 6 configurações

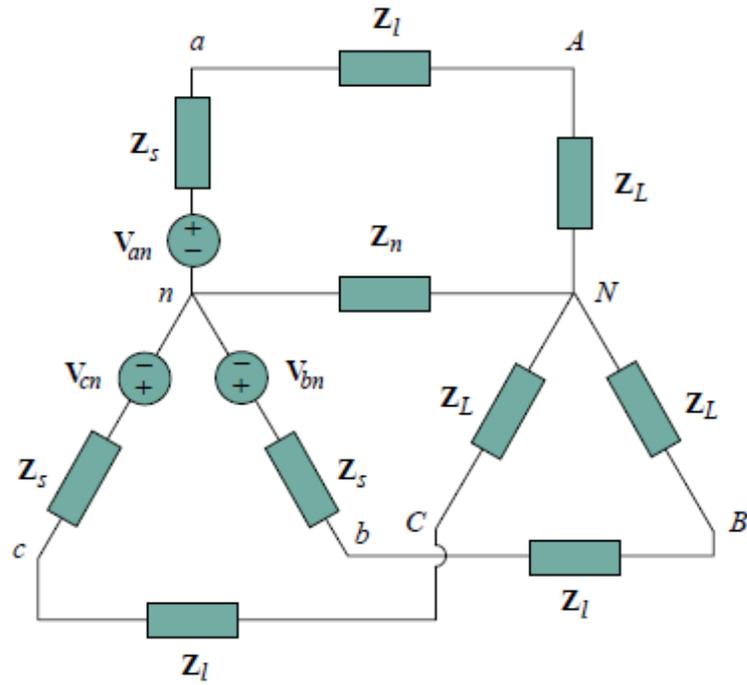A ligação estrela-estrela equilibrada é a mais importante porque todas as outras podem ser reduzidas a esta



$$Z_Y = Z_s + Z_\ell + Z_L$$
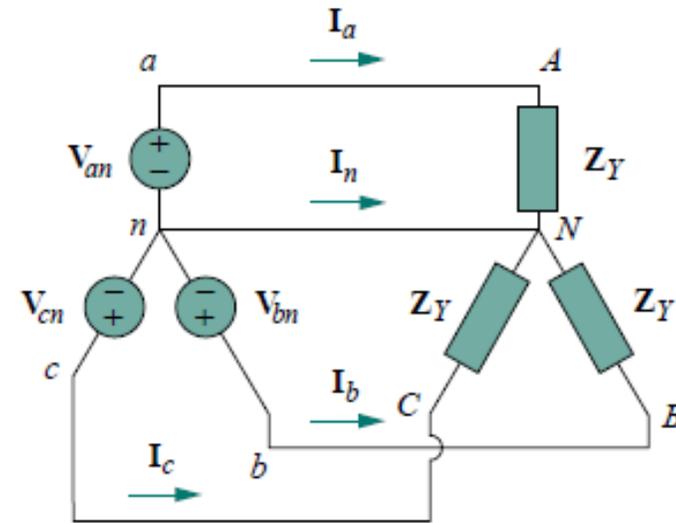
$$Z_Y = Z_L \quad \text{Se } Z_s \text{ e } Z_l \text{ pequenas}$$



Assuming the positive sequence, the *phase* voltages (or line-to-neutral voltages) are

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= V_p \angle 0^\circ \\ \mathbf{V}_{bn} &= V_p \angle -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ \end{aligned} \quad (12.10)$$

The *line-to-line* voltages or simply *line* voltages \mathbf{V}_{ab} , \mathbf{V}_{bc} , and \mathbf{V}_{ca} are related to the phase voltages. For example,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{ab} &= \mathbf{V}_{an} + \mathbf{V}_{nb} = \mathbf{V}_{an} - \mathbf{V}_{bn} = V_p \angle 0^\circ - V_p \angle -120^\circ \\ &= V_p \left(1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ \end{aligned} \quad (12.11a)$$

Similarly, we can obtain

$$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{bn} - \mathbf{V}_{cn} = \sqrt{3} V_p \angle -90^\circ \quad (12.11b)$$

$$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{cn} - \mathbf{V}_{an} = \sqrt{3} V_p \angle -210^\circ \quad (12.11c)$$

$$V_L = \sqrt{3}V_p$$


where


$$V_p = |\mathbf{V}_{an}| = |\mathbf{V}_{bn}| = |\mathbf{V}_{cn}|$$

and

$$V_L = |\mathbf{V}_{ab}| = |\mathbf{V}_{bc}| = |\mathbf{V}_{ca}|$$

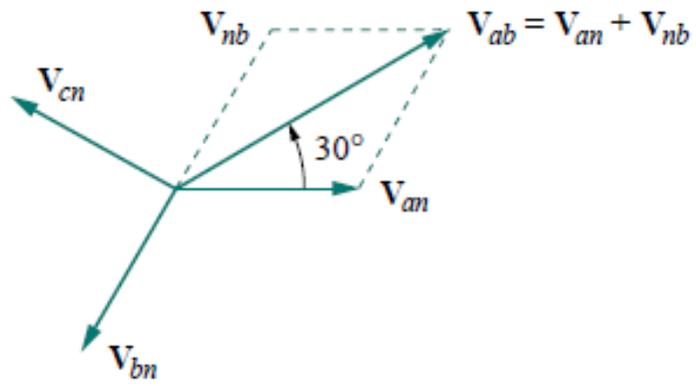Ou seja a tensão na carga é igual a $\sqrt{3}$ * tensão da fase



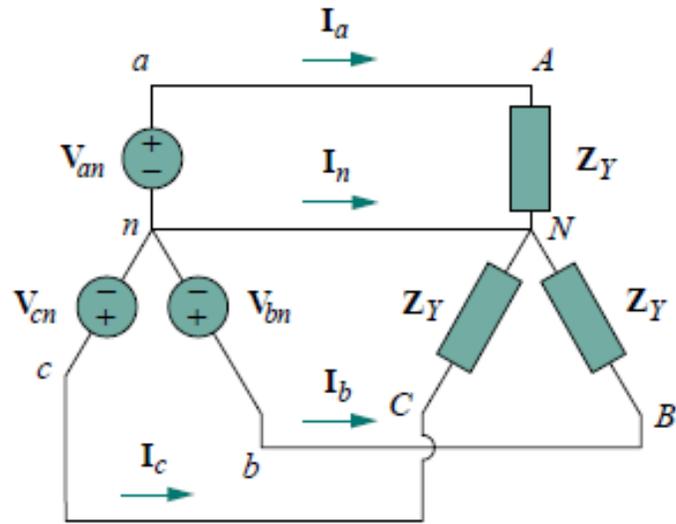

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_Y}, \quad \mathbf{I}_b = \frac{\mathbf{V}_{bn}}{\mathbf{Z}_Y} = \frac{\mathbf{V}_{an} \angle -120^\circ}{\mathbf{Z}_Y} = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$$

$$\mathbf{I}_c = \frac{\mathbf{V}_{cn}}{\mathbf{Z}_Y} = \frac{\mathbf{V}_{an} \angle -240^\circ}{\mathbf{Z}_Y} = \mathbf{I}_a \angle -240^\circ$$

We can readily infer that the line currents add up to zero,

$$\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c = 0$$

so that

$$\mathbf{I}_n = -(\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c) = 0$$


or

$$\mathbf{V}_{nN} = \mathbf{Z}_n \mathbf{I}_n = 0$$

Corrente no neutro é nula

Esta ligação pode ser omitida nas linhas de transmissão, que usam apenas 3 fios, sendo o neutro a ligação à terra

Sistemas estrela-triângulo

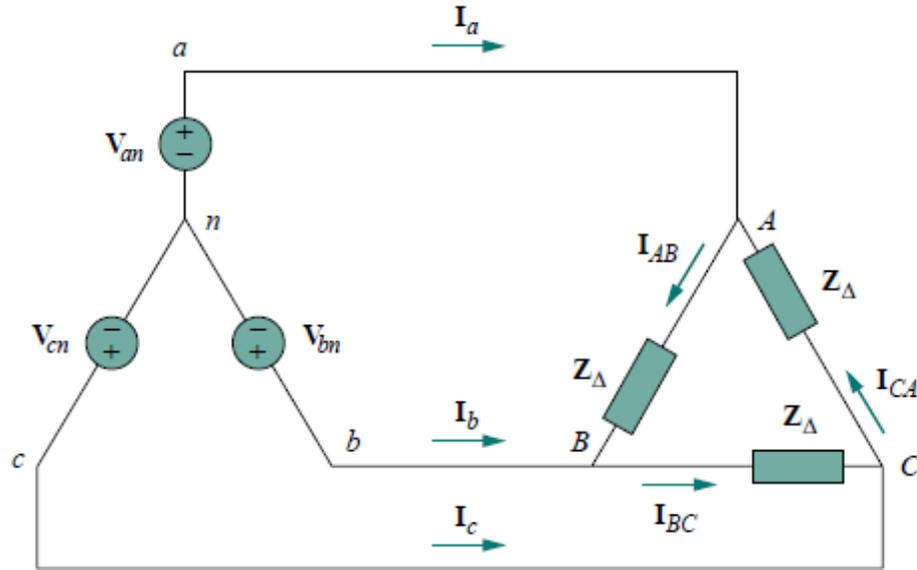

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ, \quad V_{cn} = V_p \angle +120^\circ$$

As shown in Section 12.3, the line voltages are

$$V_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ = V_{AB}, \quad V_{bc} = \sqrt{3}V_p \angle -90^\circ = V_{BC}$$

$$V_{ca} = \sqrt{3}V_p \angle -210^\circ = V_{CA}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta}, \quad I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_\Delta}, \quad I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_\Delta}$$

As correntes têm a mesma amplitude mas diferença de fase de 120° entre elas

TABLE 12.1 Summary of phase and line voltages/currents for balanced three-phase systems¹.

Connection	Phase voltages/currents	Line voltages/currents
Y-Y	$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$	$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ$
	$\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$	$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{ab} \angle -120^\circ$
	$\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ$	$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{ab} \angle +120^\circ$
	Same as line currents	$\mathbf{I}_a = \mathbf{V}_{an} / \mathbf{Z}_Y$
		$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$
		$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$
Y- Δ	$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$	$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{V}_{AB} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ$
	$\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$	$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{BC} = \mathbf{V}_{ab} \angle -120^\circ$
	$\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ$	$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{CA} = \mathbf{V}_{ab} \angle +120^\circ$
	$\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{AB} / \mathbf{Z}_\Delta$	$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ$
	$\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{BC} / \mathbf{Z}_\Delta$	$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$
	$\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{CA} / \mathbf{Z}_\Delta$	$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$

¹Positive or abc sequence is assumed.

TABLE 12.1 (continued)

Connection	Phase voltages/currents	Line voltages/currents	
Δ - Δ	$\mathbf{V}_{ab} = V_p \angle 0^\circ$	Same as phase voltages	
	$\mathbf{V}_{bc} = V_p \angle -120^\circ$		
	$\mathbf{V}_{ca} = V_p \angle +120^\circ$		
	$\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{ab} / \mathbf{Z}_\Delta$		$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ$
	$\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{bc} / \mathbf{Z}_\Delta$		$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$
	$\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{ca} / \mathbf{Z}_\Delta$		$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$
Δ -Y	$\mathbf{V}_{ab} = V_p \angle 0^\circ$	Same as phase voltages	
	$\mathbf{V}_{bc} = V_p \angle -120^\circ$		
	$\mathbf{V}_{ca} = V_p \angle +120^\circ$		
	Same as line currents		$\mathbf{I}_a = \frac{V_p \angle -30^\circ}{\sqrt{3} \mathbf{Z}_Y}$
			$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$
			$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$

