

Circuitos Eléctricos

2020/21

11ª atividade

(data limite de entrega: 09 de Maio)

Pretende-se que seja feita uma resolução individual dos problemas, que deverá ser apresentada de modo detalhado, justificando todos os passos.

Considere a figura onde se representa um gerador de tensão ideal e dois díodos D_1 e D_2 , considerados **díodos ideais**. Calcule, **justificando**, a tensão V_{AB} entre os pontos A e B assinalados na figura e a corrente i igualmente assinalada na figura.

